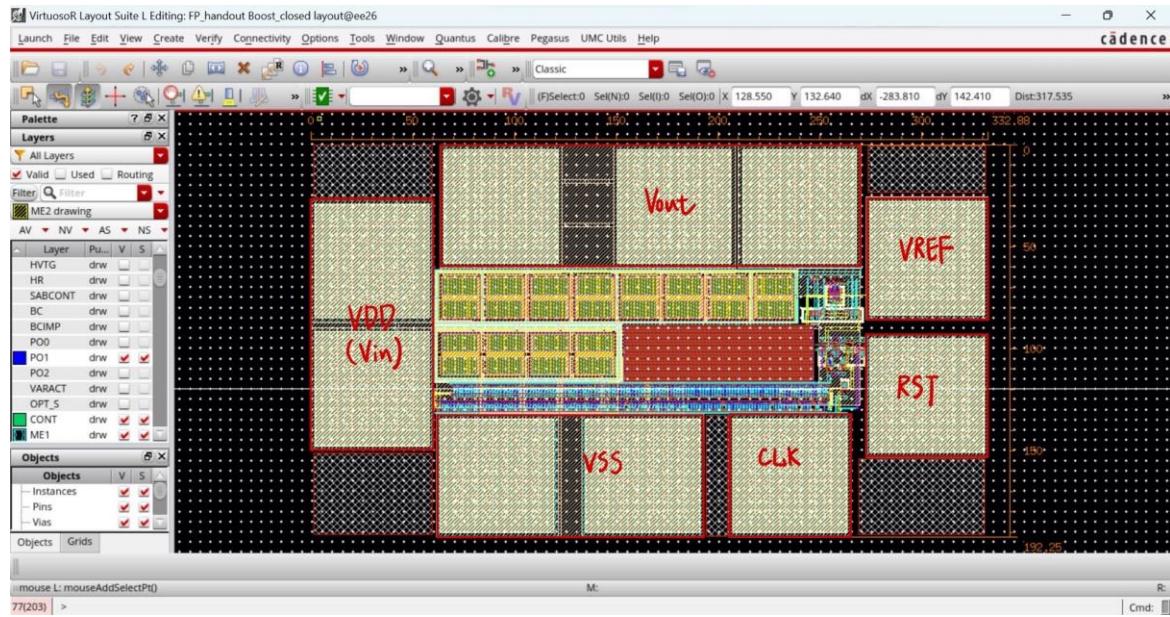



PMIC FINAL_PROJECT_report

110511277 蔡東宏

1. Layout




(放大)

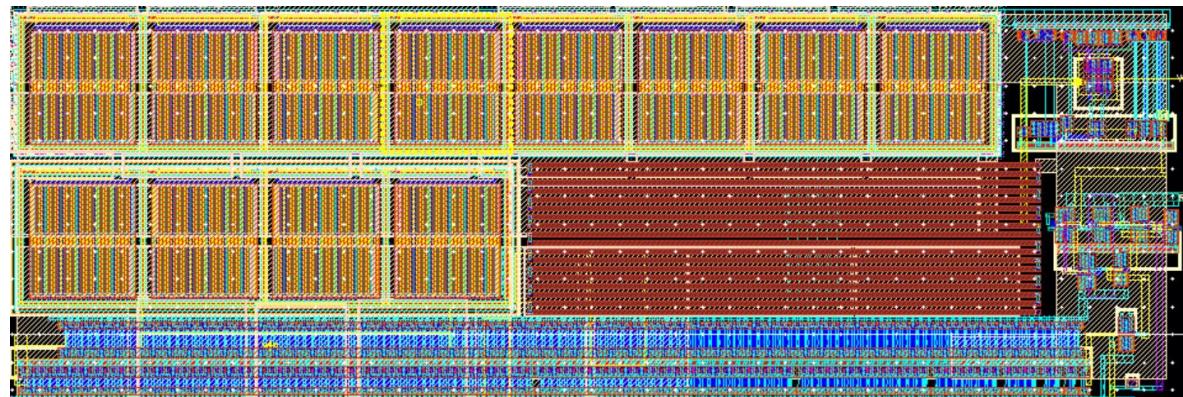


一顆 Power mos 的 w 是 20um，finger 是 25 根，而我的 pmos 放了 8 顆，nmos 放了 4 顆，所以我 power pmos 的 total width 是 4mm，而 power nmos 的 total width 是 2mm。

2. DRC

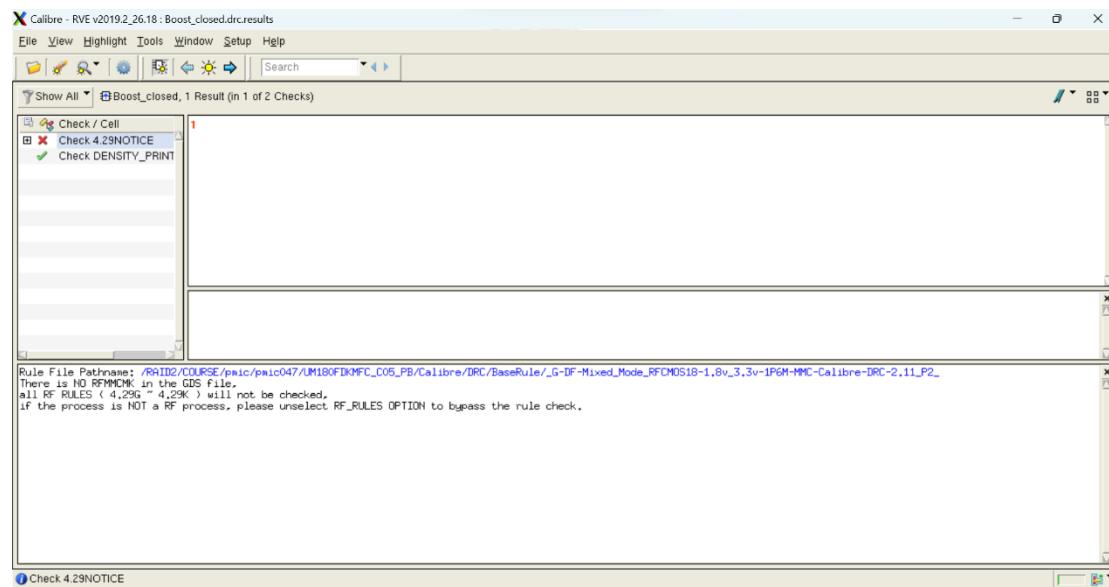

3. LVS

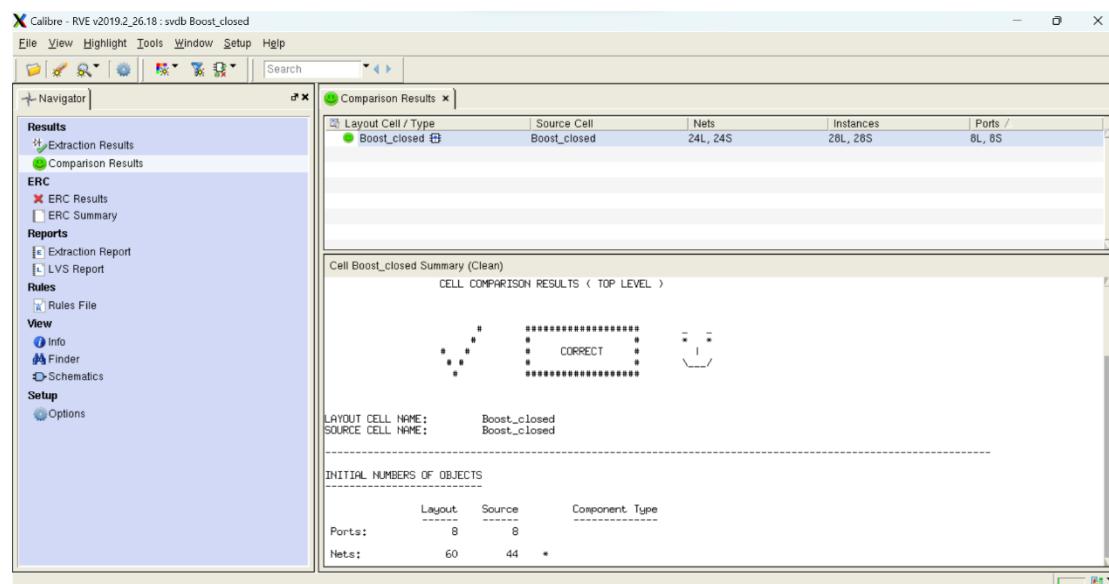


4. Result table

我將 power pmos 的 w 從 12mm 改成 4mm，power nmos 的 w 從 6mm 改成 2mm，所以我的 pre-sim 效率跟上機的時候不一樣。

◆ Final Project

Design Specification		
Input Voltage (V_{IN})		1.0V
Switching Frequency (F_{sw})		1 MHz
Output Voltage (V_{OUT})		1.8V
Output Loading (I_L)		0.1mA/1mA/5mA
Efficiency (η) @0.1mA	Pre-layout Simulation <i>54.23%</i>	Post-layout Simulation <i>51.98% $\Delta\eta < 2.5\% \Delta\eta = 2.25\%$</i>
Efficiency (η) @1mA	Pre-layout Simulation <i>69.28%</i>	Post-layout Simulation <i>69.31% $\Delta\eta < 2.5\% \Delta\eta = 1.91\%$</i>
Efficiency (η) @5mA	Pre-layout Simulation <i>71.01%</i>	Post-layout Simulation <i>69.21% $\Delta\eta < 2.5\% \Delta\eta = 1.8\%$</i>
Chip Area(μm^2)	$332.88 \times 192.25 = 63996.18$	
FOM (%/ μm^2)	<i>0.00294643</i> (請填寫 Post-layout Simulation 結果)	


Testbench:

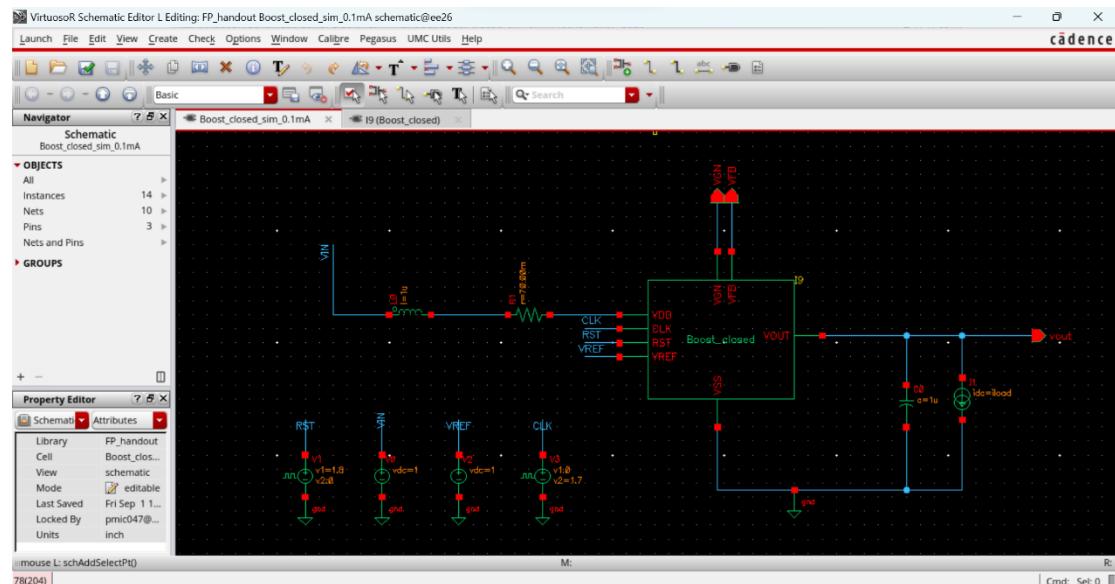



5. 波型

Pre-layout simulation:



0.1mA: Efficiency=54.23%

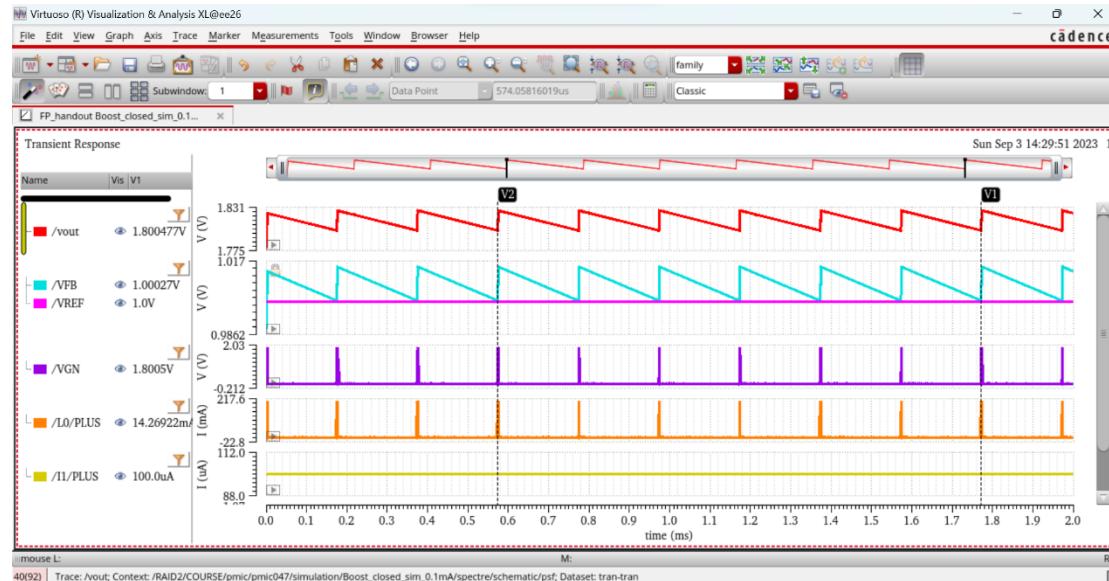

1mA: Efficiency=69.28%

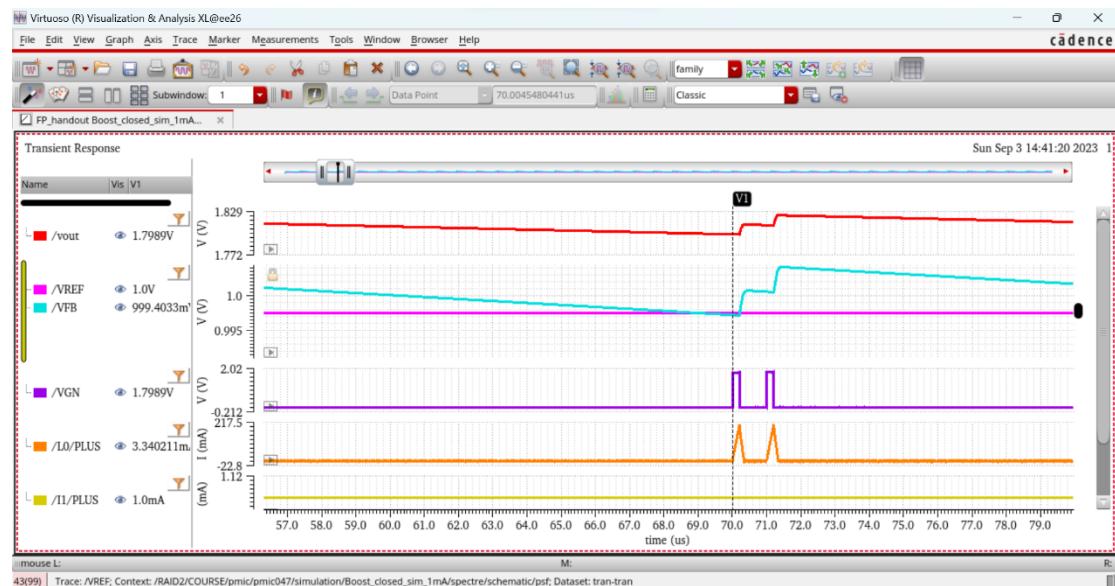
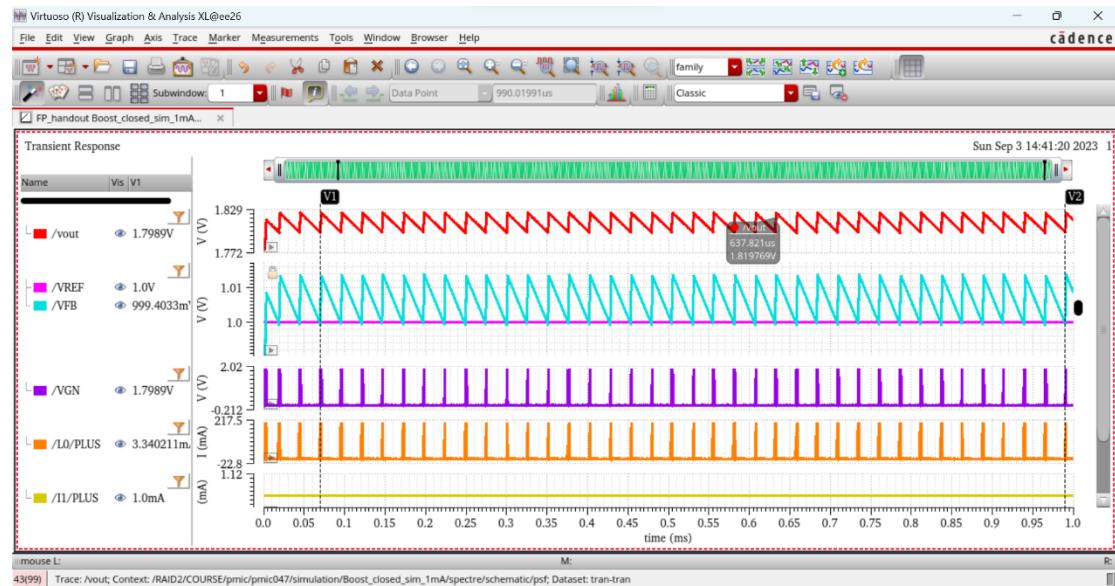


5mA: Efficiency=71.01%

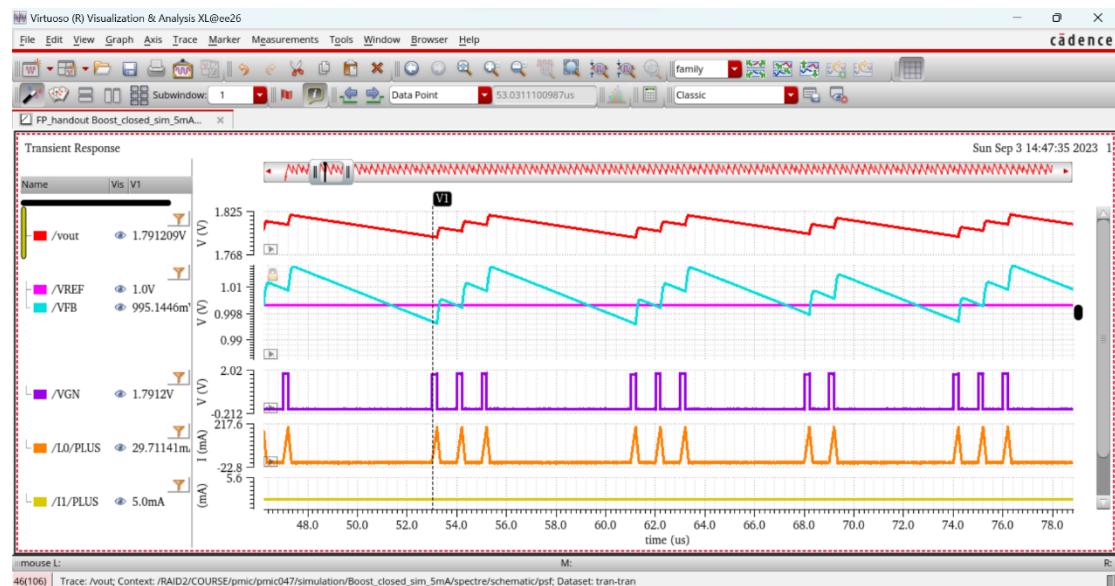
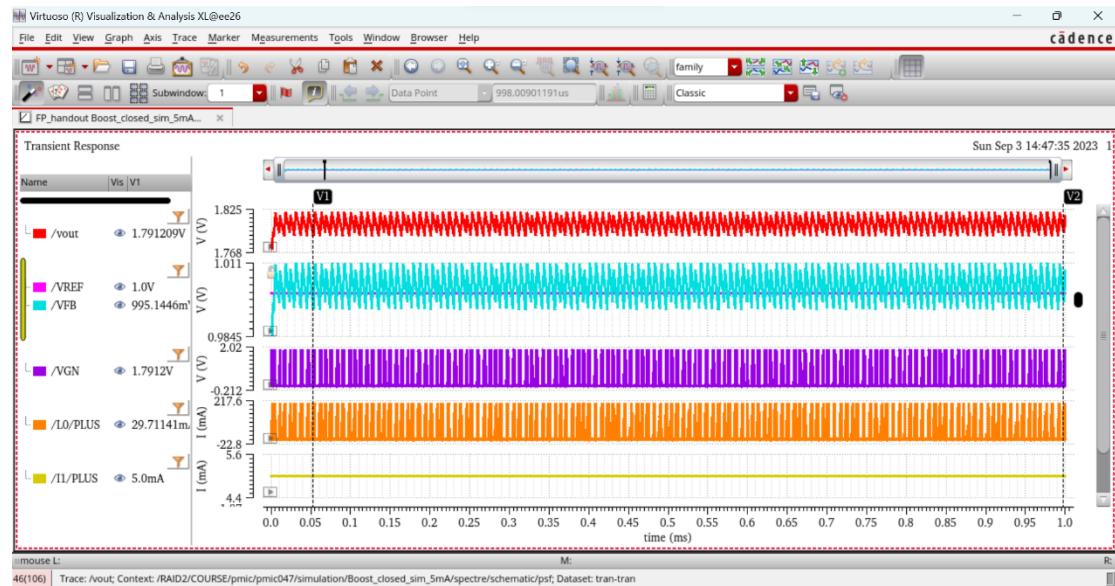


Post-layout simulation:



0.1mA: Efficiency=51.98%

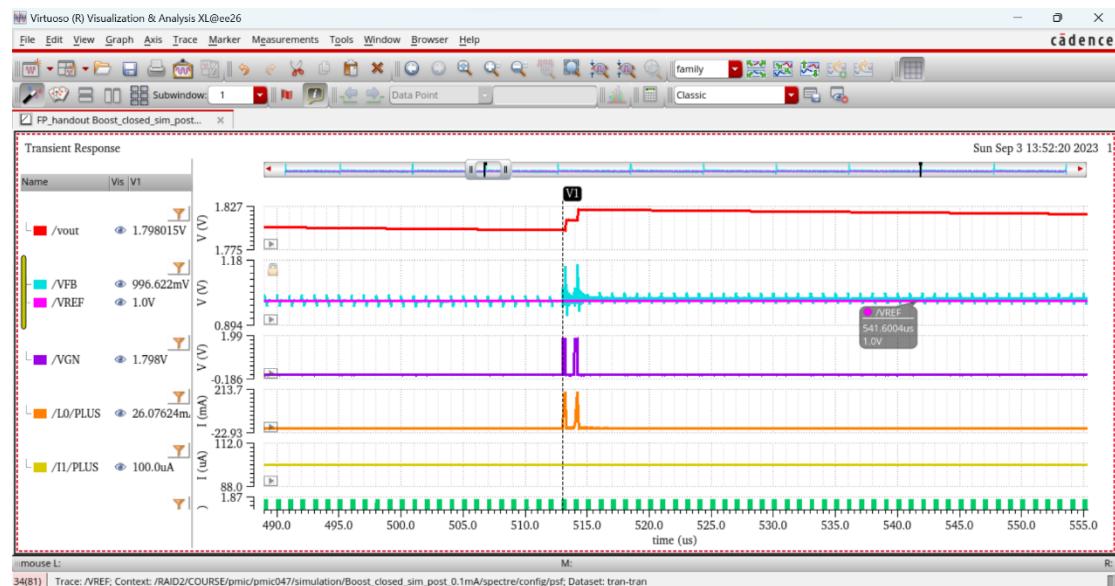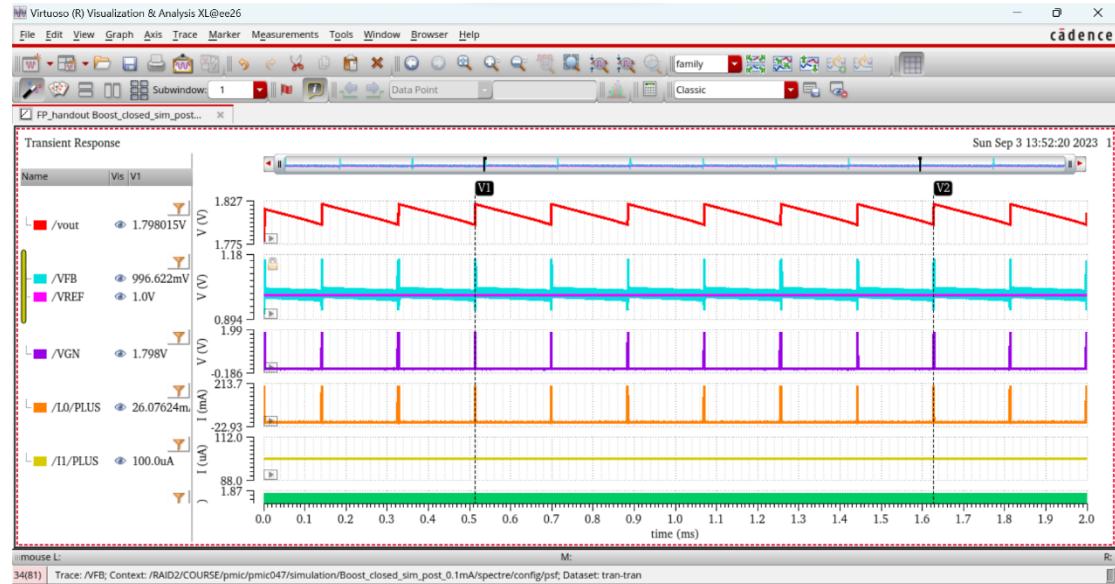



1mA: Efficiency=67.37%

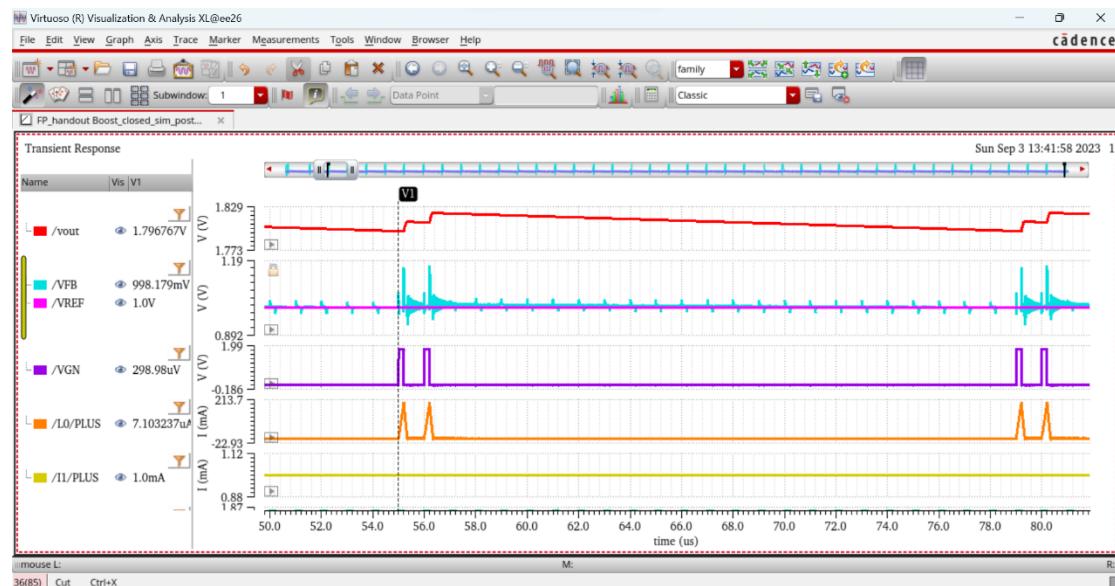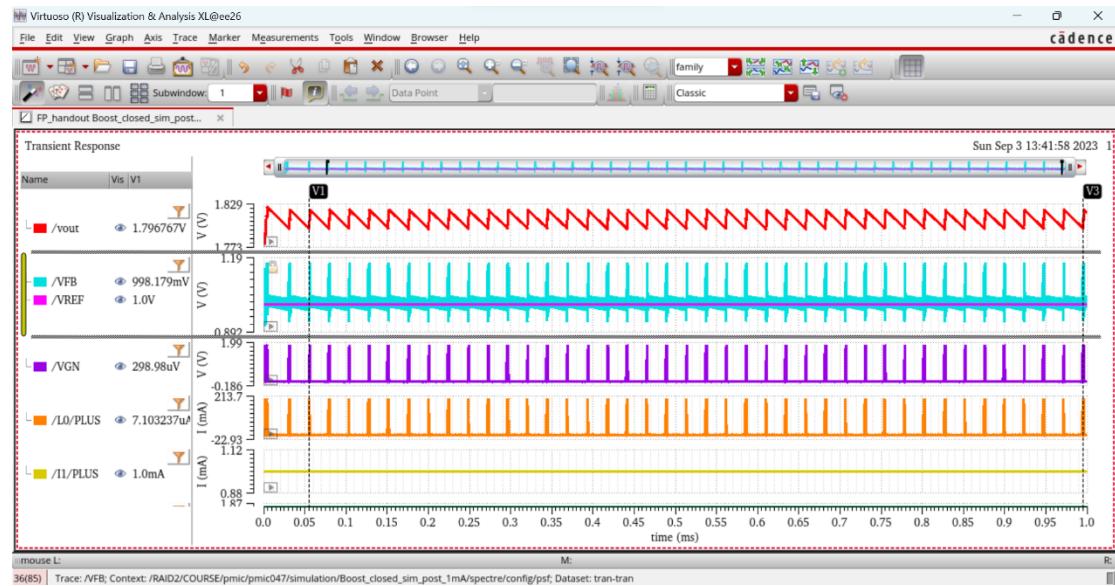

5mA: Efficiency=69.21%

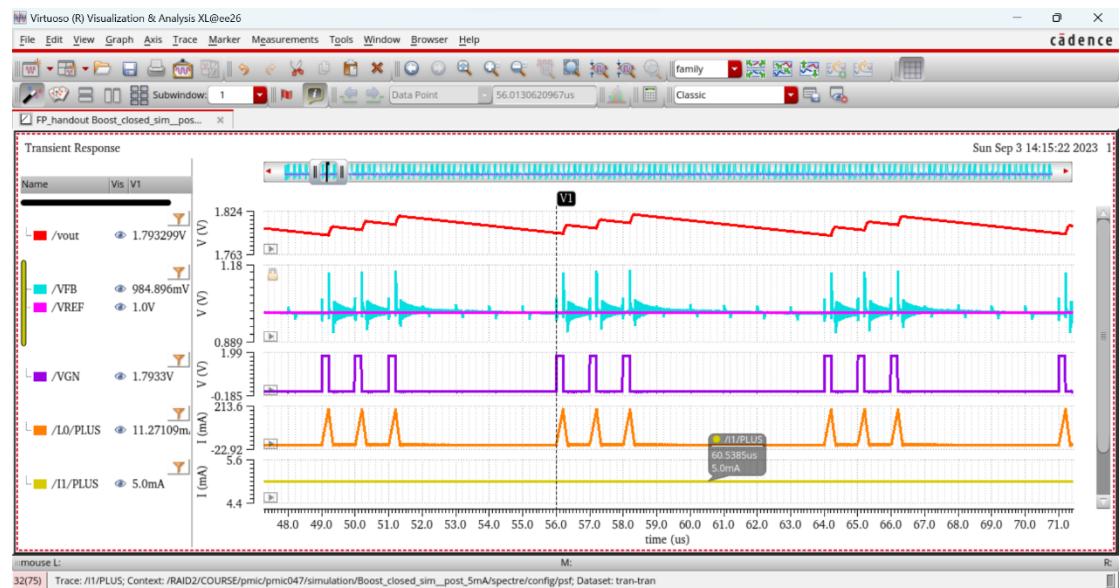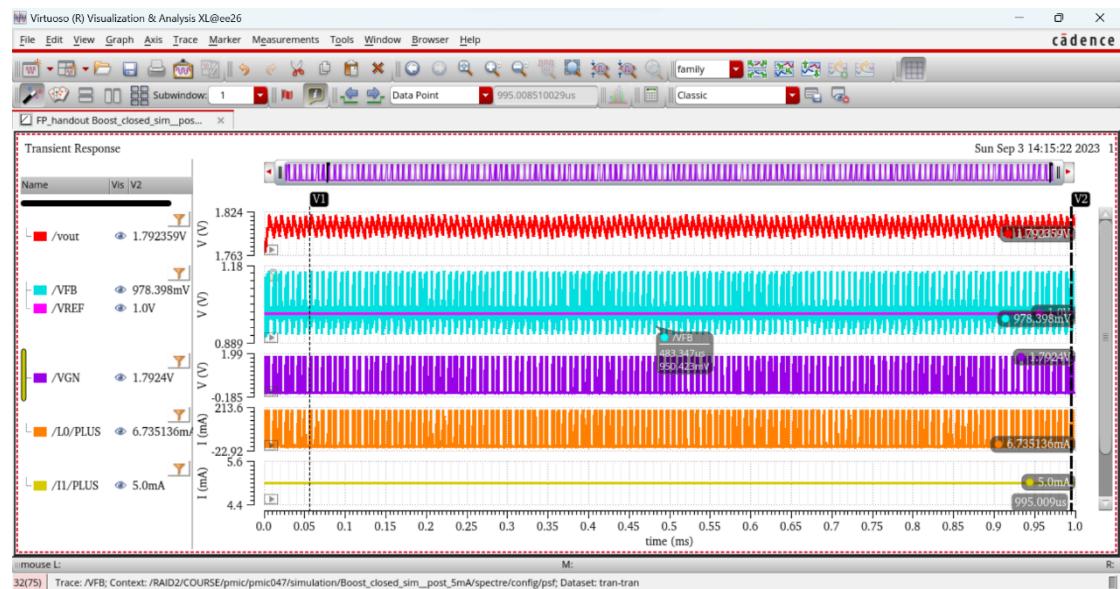

7. Bonus(ZCD):

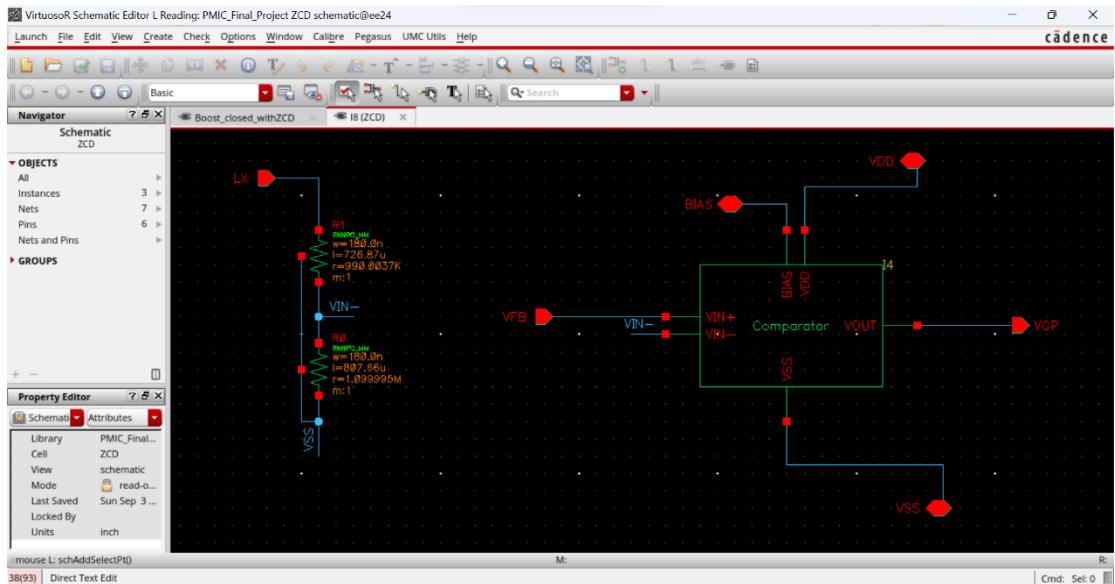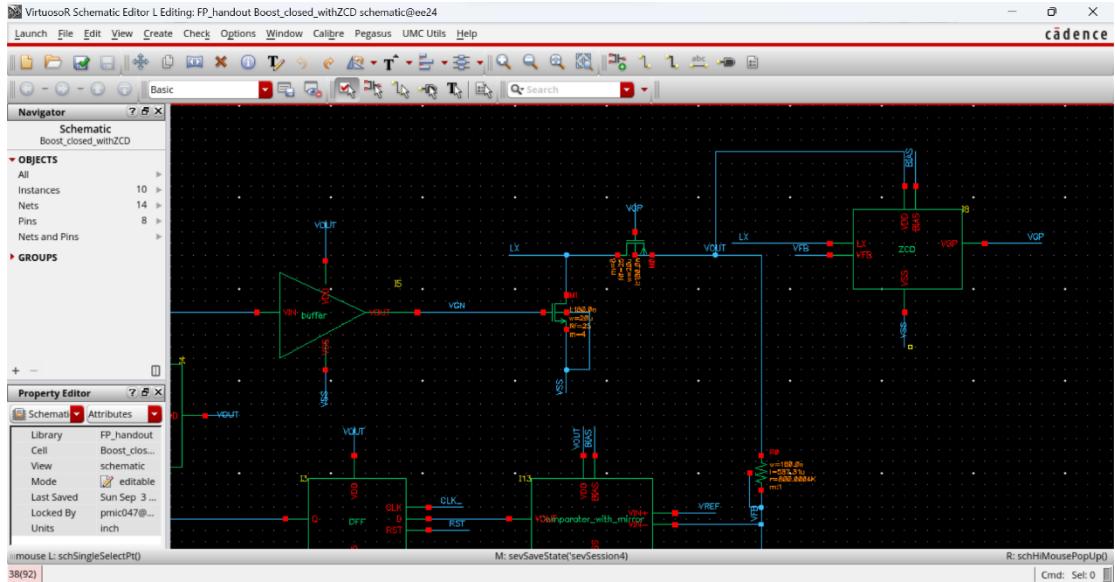


設計想法: ZCD 是為了避免電感電流出現負的情況以導致效率降低，當電感電流小於 0 時，電流流經 pmos 的方向會從 VOUT 流向 LX，此時 VOUT 會大於 LX，此時需把 pmos 關掉。為了增加效率，我在 VOUT 快要大於 LX 時，提早讓 pmos 關掉(給 VGP 高電位即可關掉 pmos)。因為 VFB 是 VOUT 的分壓(大約為 0.556 倍)，所以我將 LX 進行分壓，需分壓小於 0.556 倍，並將他跟 VFB 比較，若大於 VFB，則 VGP 給高電位讓 pmos 關掉，並且調整 LX 點的分壓可以改變 pmos 關閉的時間。而為了讓清載的效率也能提升，需盡可能的讓 ZCD 的邏輯電路越簡單越好以減少消耗，所以我將 ZCD 中 comp 的 current mirror 與迴路中 comp 的 current mirror 共用，以減少 power loss。

Result:


	without ZCD	with ZCD	相差
Efficiency(0.1mA)	54.23%	60.86%	6.63%
Efficiency(1mA)	69.28%	80.25%	10.97%
Efficiency(5mA)	71.01%	82.72%	11.71%

波型(ZCD):

0.1mA: Efficiency=60.86%

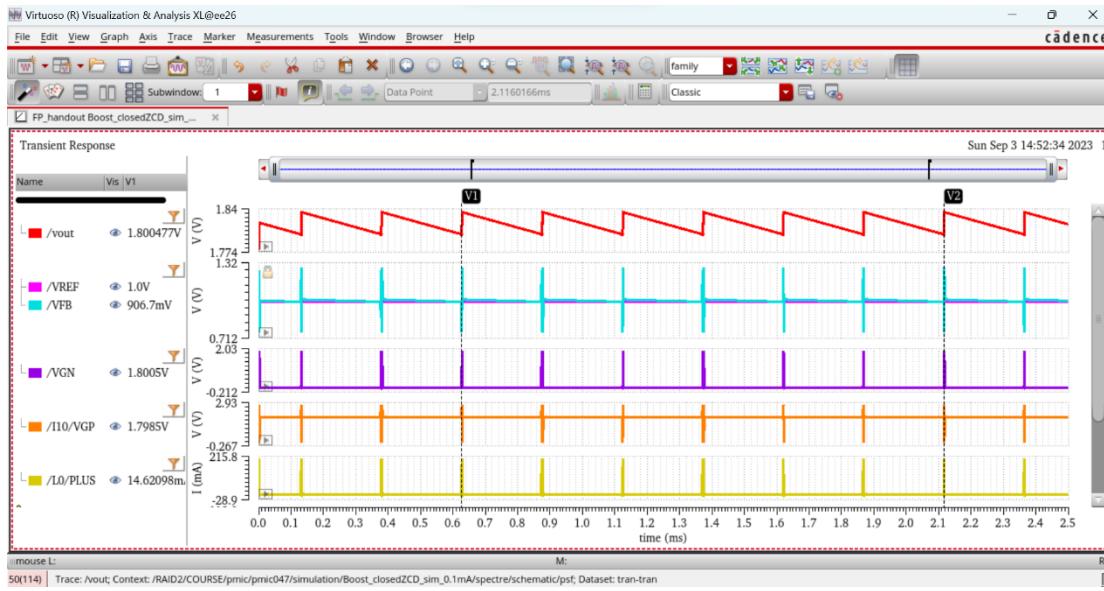

1mA: Efficiency=80.25%

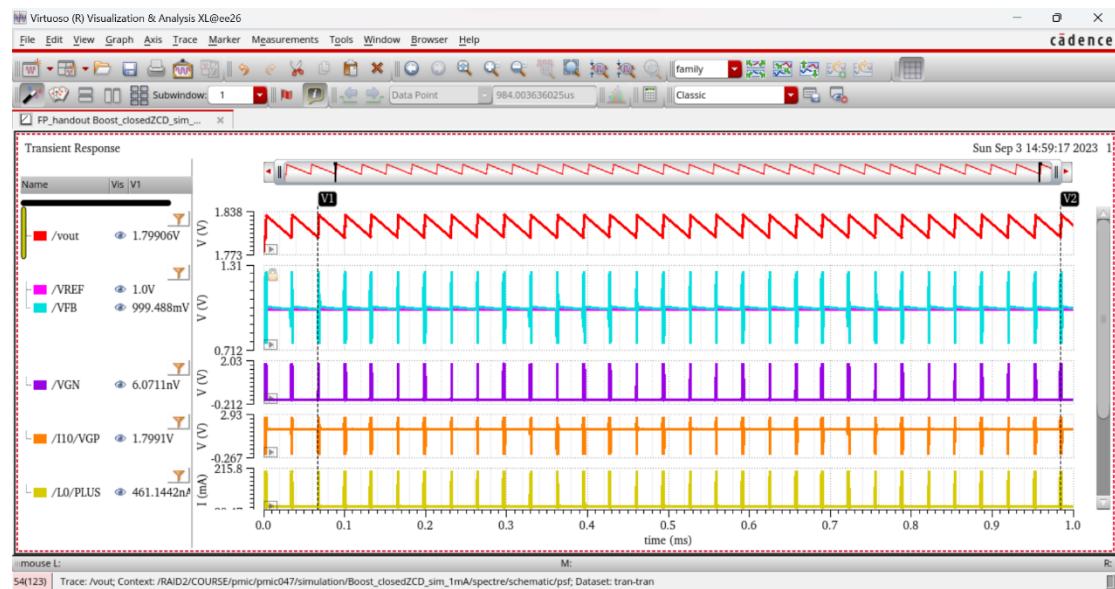

5mA: Efficiency=82.72%

